

# 電圧計の操作

注意：電圧計を回路に直列につなぐと，回路に電流が流れなくなる。

## ●つなぎ方

- ①電圧計は，電圧をはかろうとする部分に並列につなぐ。
- ②電圧計の+端子に電源の+側の導線をつなぐ。

## ●-端子の選び方

- ①電圧の大きさの見当がつくとき…たとえば，電圧が6Vくらいと見当がつくときは，6Vが入る範囲で6Vに近い値の15Vの端子を使う。
- ②電圧の大きさの見当がつかないとき…はじめに最大の300V端子につなぐ。その結果，針がふれなかったら，15V，3Vの-端子へとつなぎ変える。

